

1)

C_{in}	C_{out}	
0	1	
1	0	

→

\tilde{X}_0	\tilde{X}_1	\tilde{X}_2	\tilde{X}_3	\tilde{X}_4	\tilde{X}_5	\tilde{X}_6	\tilde{X}_7
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2)

	A	B	C	D	Boat
	0	0	0	0	0
→	0	0	1	1	1
→	0	1	0	1	1
	0	1	1	0	1
→	1	0	0	1	0
	1	0	1	0	0
	1	1	0	0	0
→	1	1	1	1	1

D:

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$A \oplus B \oplus C$$

Boat

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	1	0

$$BC + \tilde{A}C + B\tilde{A}$$

3)

inputs			outputs
d	a	b	Out
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

d \ ab	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	0	0	1	1

$$Z = \tilde{d}b + da$$

4)

a	b	c	d		O_2	O_1	O_0
0	0	0	0		0	0	0
1	0	0	0		0	0	1
0	1	0	0		0	1	0
0	0	1	0		0	1	1
0	0	0	1		1	0	0
							

$$O_0 = a + c$$

$$O_1 = b + c$$

$$O_2 = d$$